#### **UNIVERSIDADE DE AVEIRO**

## DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Teste Teórico 2 - 20 de Junho de 2018, PARTE I - Assembly

Nome:	Nº Mec
	<b>Duração:</b> 1h55m

Traduza as seguintes funções em C para *Assembly* e preencha a tabela com os registos que usou para cada variável. Comente o código *Assembly* em linguagem C.

#### 1) Função - número de ímpares

```
#define SIZE 8
                                                                   Variável
                                                                            Registo(s)
void main( void ) {
                                                                    nums
static int nums[] = { -2, 3, -19, 4, 8, 126, -131, 17 };
static char* msg = "O nr de impares: ";
                                                                     msg
int i, imps = 0;
                                                                    imps
  for( i=0; i< SIZE; i++) {</pre>
                                                                      i
       if( nums[i]&1 ) imps++;
                                                                   &nums[i]
  print str( msg );
                                                                   nums[i]
  print int10(imps );
  exit();
```

Label	Assembly	Comentário	Label	Assembly	Comentário
				<del>-</del>	
				<del></del>	
				<del> </del>	
				<u>i</u>	

## 2a) Função - número de minúsculas

```
int nr_minus (char *s) {
  int mins=0;
  while ( *s != '\0' ) {
    if( ( *s >= 'a' ) && ( *s <= 'z' ) ) mins++;
       s++;
    }
  return mins;
}</pre>

Variável Registo(s)

s

mins

*s

mins
```

Label	Assembly	Comentário	Label	Assembly	Comentário
				<u> </u>	
			_		
				<u> </u>	
	-				
				<del> </del>	
				<u> </u>	į.

## **2b) main -** invoca a função **nr\_minus**

```
int nr_minus(char *s);
void main( void ) {
  static char* msg = "\n-->Teste2 de IAC, ex2b<--";
  static char * minus = "\n0 nr de minusculas e: ";
  print_str( msg );
  print_str( minus );
  print_int10( nr_minus( msg ) );
  exit();
}</pre>

Variável Registo(s)

msg

minus

print_str( msg );
  print_str( minus );

print_int10( nr_minus( msg ) );
  exit();
}
```

Label	Assembly	Comentário	Label	Assembly	Comentário

Cotação:

# Parte I - Área de rascunho

Label	Assembly	Comentário

Cotação:

#### Teste Teórico 2 - 20 de Junho de 2018, PARTE II - Datapath

Nome:\_\_\_\_\_\_Nº Mec.\_\_\_\_\_

3) A Figura II.1 representa uma implementação do datapath do MIPS.

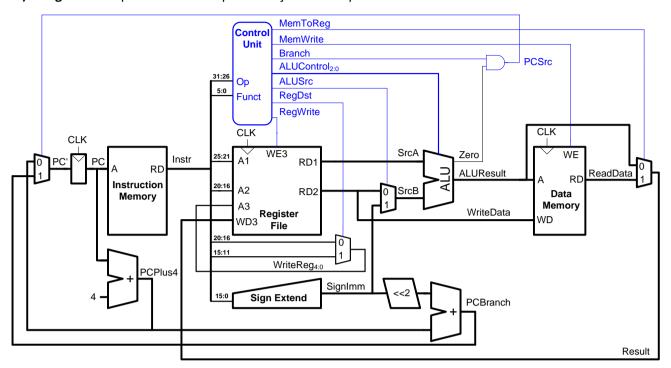


Figura II.1 - Datapath single-cycle

Considere o trecho de código Assembly do Programa II.1.

Em todas as alíneas da questão 3, considere sempre a instrução "beq \$t0, \$t1, ewh".

O número dos registos \$t0 e \$t1 é igual a 8 e 9, respetivamente.

a) Sendo o OpCode<sub>5:0</sub> de beq igual a 4, preencha todos os campos de bits da Tabela II.1.

31:26	25:21	20:16	15:8	7:0

Tabela II.1 - Instrução beq rs, rt, im16

**b)** Sendo o endereço de *main* igual a 0x00400000 determine o valor do endereço-alvo (*Branch Target Address* - BTA) em função do valor de PC+4 e do valor *im16* da instrução.

```
c) Marque na Figura II.1 os caminhos de dados e os sinais de controlo ativos durante a execução da instrução.
```

**d)** Registe na **Tabela II.2** o valor dos sinais de controlo durante a execução da instrução. Considere o descodificador da ALU apresentado na **Tabela II.3**.

Instruction	Op	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-Type	000000	1	1	0	0	0	0	10
beq	000100							

Tabela II.2 - Descodificador Principal

- 4) Considere de novo o datapath da Figura II.1.
- a) Modifique o datapath por forma a suportar a execução da instrução "ori \$t1,\$t0, im16", assinalando as alterações na Figura II.2. Explique.

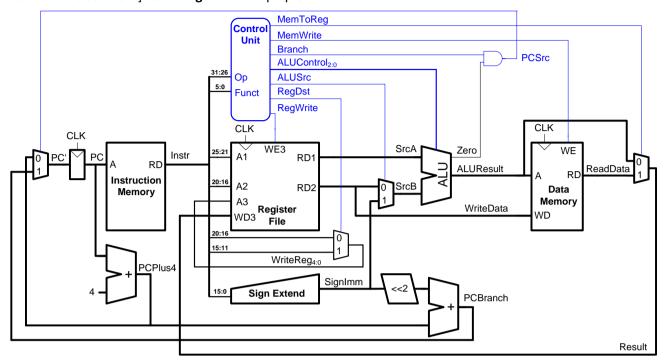


Figura II.2

b) Adapte a Tabela II.4, indicando as alterações para incluír suporte para a instrução ori.

ALUOp <sub>1:0</sub>	Funct <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>2:0</sub>
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (SLT)

Tabela II.3 - Descodificador da ALU

c) Sabendo que o OpCode<sub>5:0</sub> da instrução ori é 13, assinale na Tabela II.4 as alterações e o valor dos sinais de controlo durante a execução da instrução. Considere o descodificador da ALU apresentado na Tabela II.3.

Instruction	<b>Ор</b> <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-Type	000000	1	1	0	0	0	0	10
ori	001101							

Tabela II.4 - Descodificador Principal

**5)** A **Figura II.3** representa uma implementação do *datapath multicyle* e a **Figura II.4** o diagrama de estados parcial do controlador respetivo.


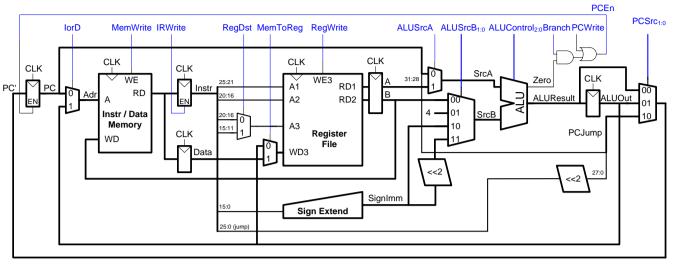


Figura II.3 - Datapath multicycle

- a) Indique na Figura II.3 os caminhos ativos e os sinais de controlo durante a execução da instrução j(ump).
- b) Quais as modificações necessárias para que o datapath possa executar a instrução jal? Explique.

T

c) No diagrama de estados ao lado, preencha o estado **\$12** (Jal) com os valores dos sinais de seleção dos *multiplexers* e de *enable* do registos. Justifique.

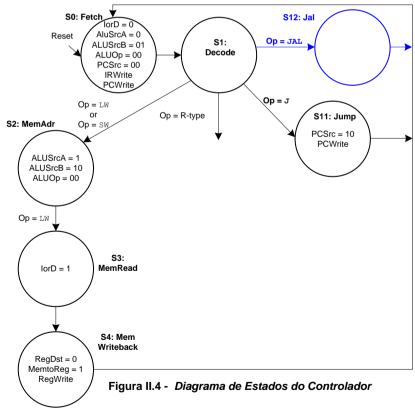

Parte II - Área de rascunho						